

# 66.70 Estructura del Computador

## **Unidades aritméticas**


# Operaciones aritméticas

*Realizar operaciones aritméticas (+ - \* /) es lo más elemental que se le puede pedir a una computadora.*


*Sin embargo,*

- ❖ No son tan simples de implementar como podría esperarse
- ❖ Su implementación forma parte de la Unidad Aritmético Lógica (ALU) que es el núcleo mismo del microprocesador

# Sumador

 

# Sumador

 

- **Diseño con lógica de 2 niveles -**

**Cantidad de**

- variables de entrada
- minitérminos por cada salida
- compuertas
- entradas por compuerta
- sumadores de 32 bits




**Buscar otra solución**

# Suma de números de N dígitos

**Operar como en lápiz y papel**

(dígito a dígito encolumnados)


	0	0	0	0	0	1	0	1		(+5) <sub>10</sub>
+	1	1	1	1	1	1	1	0		(-2) <sub>10</sub>
	<hr/>									
·(1)	0	0	0	0	0	0	1	1		(+3) <sub>10</sub>

 

El circuito puede **dividirse** en

***sumadores simples***

(suma de 2 bits)

 

# Sumador de dos bits

## semisumador o half adder



$0 + 0 = 0$   
 $0 + 1 = 1$   
 $1 + 0 = 1$   
 $1 + 1 = 10$



X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


  
$$S = X \text{ xor } Y$$
$$C = X \cdot Y$$



# Sumador de tres bits

## sumador completo o full adder


X	Y	$C_{in}$	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S &= \Sigma m(1,2,4,7) \\
 &= X' Y' C_{in} + X' Y C_{in}' + X Y' C_{in}' + X Y C_{in} \\
 &= X' (Y' C_{in} + Y C_{in}') + X (Y' C_{in}' + Y C_{in}) \\
 &= X' (Y \oplus C_{in}) + X (Y \oplus C_{in})' \\
 &= X \oplus Y \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= \Sigma m(3,5,6,7) \\
 &= X' Y C_{in} + X Y' C_{in} + X Y C_{in}' + X Y C_{in} \\
 &= (X' Y + X Y') C_{in} + X Y (C_{in}' + C_{in}) \\
 &= (X \oplus Y) C_{in} + X Y
 \end{aligned}$$


$$S = X \oplus Y \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (X \oplus Y) C_{in} + X Y$$

 

 
# Sumador de tres bits

Sumador completo en base a 2 semisumadores




Semisumador

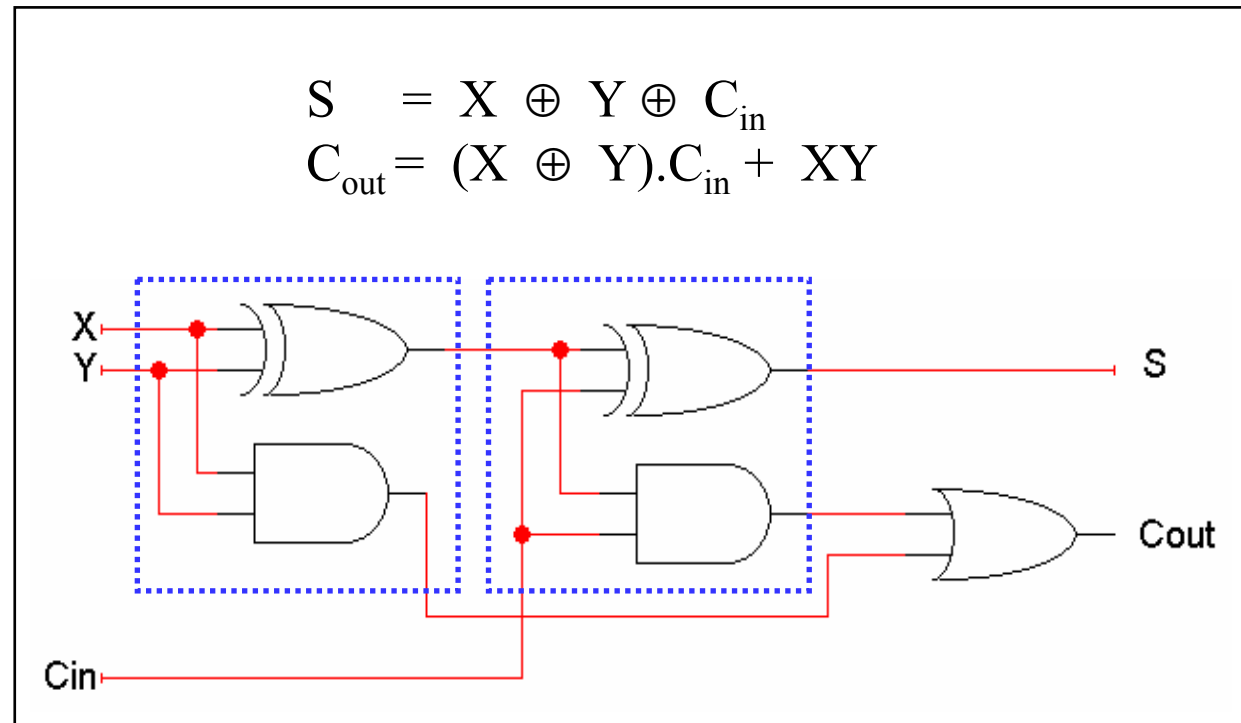

Sumador completo




# Sumador de dos números de 4 bits

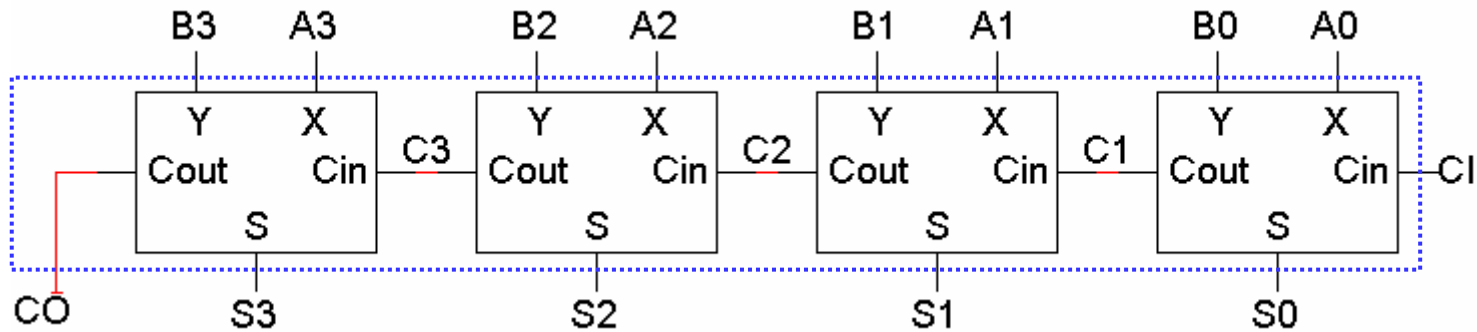


- ❖ Para qué es necesario el  $C_{out}$  ?
- ❖ Para qué es necesario el  $C_{in}$  ?
- ❖ Suma de números sin signo
- ❖ Suma de números en complemento a 2


# Velocidad de operación

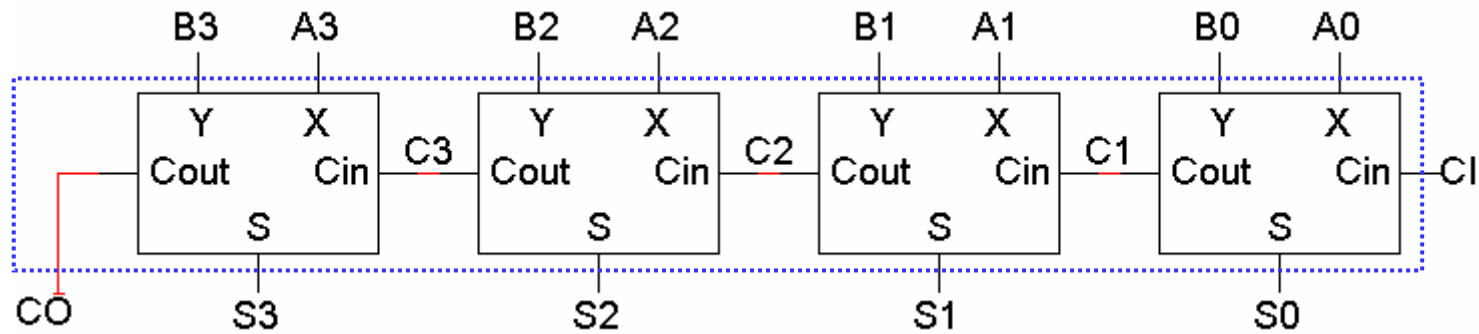

 
❖ Qué parte de la estructura de este sumador es el principal limitante a su velocidad?



# Velocidad de operación

 


 - ❖ Largo camino entre (A<sub>0</sub>, B<sub>0</sub>, C<sub>0</sub>) hasta CO y S<sub>3</sub>.
- ❖ Estimar el retardo en un sumador de 64-bit



# Sumadores de alta velocidad

**“Cuello de botella” = Carry**

 

**Existen soluciones a ese problema**

- **“Carry look-ahead”**
- **“Carry save”**

---

# Resta

- ✓ *Podemos diseñar un restador del mismo modo en que planteamos el circuito del sumador.*
- ✓ Pero también podemos:  
Usar complemento a 2 y convertir cualquier resta en un problema de suma     $A - B = A + (-B)$


**Basar la resta en complemento a 2 es ventajoso porque:**

- Reutilizamos el circuito del sumador
- Es simple obtener el complemento a 2 de un número
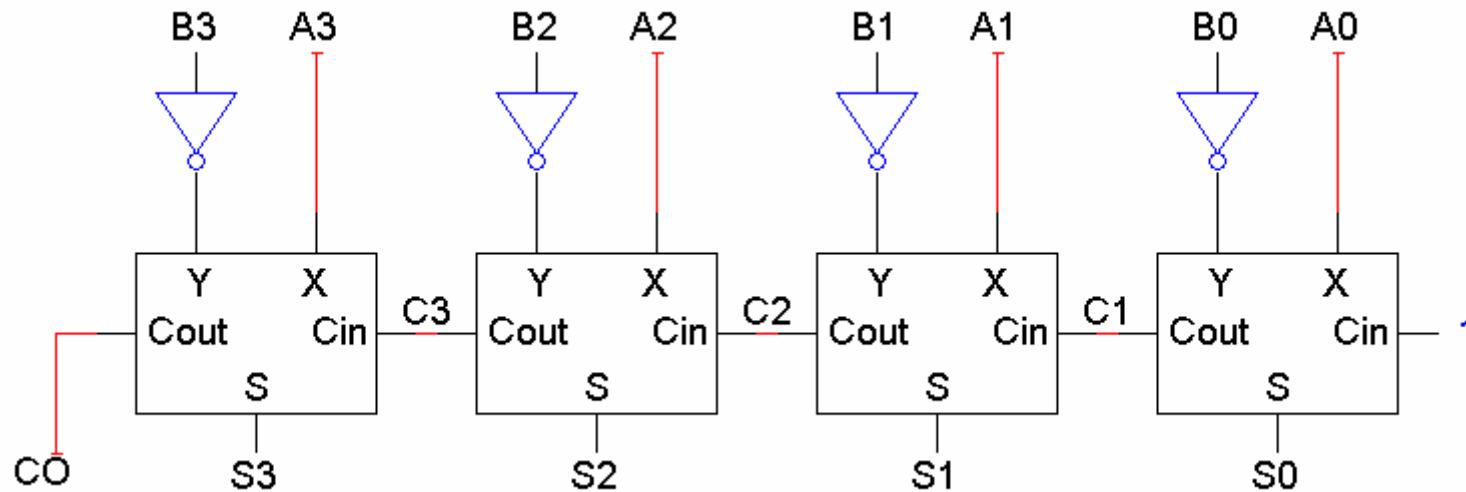
# Resta

Las únicas diferencias con el circuito sumador son:

- El negador complementa cada bit del sustraendo  $B3\ B2\ B1\ B0$ .
- En el restador el  $Cin$  es 1 en vez de 0



Es posible obtener un circuito sumador/restador?

---

# Multiplicación

## de dos palabras de 1 bit

- La multiplicación de dos bits es equivalente a la función *AND*

a	b	ab
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores lógicos

a	b	ab
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores numéricos

# Multiplicación

## de dos palabras de 1 bit

- La multiplicación de dos bits es equivalente a la función *AND*


a	b	ab
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores lógicos

a	b	ab
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Valores numéricos

Multiplicador de  
2 bits

 



# Multiplicación

## de dos palabras de 4 bits

- La multiplicación de dos números binarios sigue el método del papel y lápiz
- Se basa en sumas y desplazamientos

				1	1	0	1	Multiplicando
			x	0	1	1	0	Multiplicador
				0	0	0	0	Productos parciales
			1	1	0	1		
+		1	1	0	1			
	0	0	0	0				
	1	0	0	1	1	1	0	Producto

- En binario los productos parciales sólo pueden dar: *0000* ó *el multiplicando*

# Multiplicación de dos palabras de 4 bits

Inconveniente 1

- ❑ Disponemos de sumadores de 2 sumandos  
...pero debemos sumar 4 números  
Enteros sin signo


$$\begin{array}{r} 1110 \\ \times 0111 \\ \hline 1110 \\ 1110 \\ 1110 \\ 0000 \\ \hline ?010 \end{array} \quad \xrightarrow{\text{solución}} \quad \begin{array}{r} 1110 \\ +1110 \\ \hline 101010 \\ +1110 \\ \hline 1100010 \end{array}$$

Inconveniente 2


- ❑ Tenemos sumadores de 4 bits pero la suma da un resultado de 8 bits

 solución sumas de 4 bits y desplazamiento a izquierda en cada suma parcial
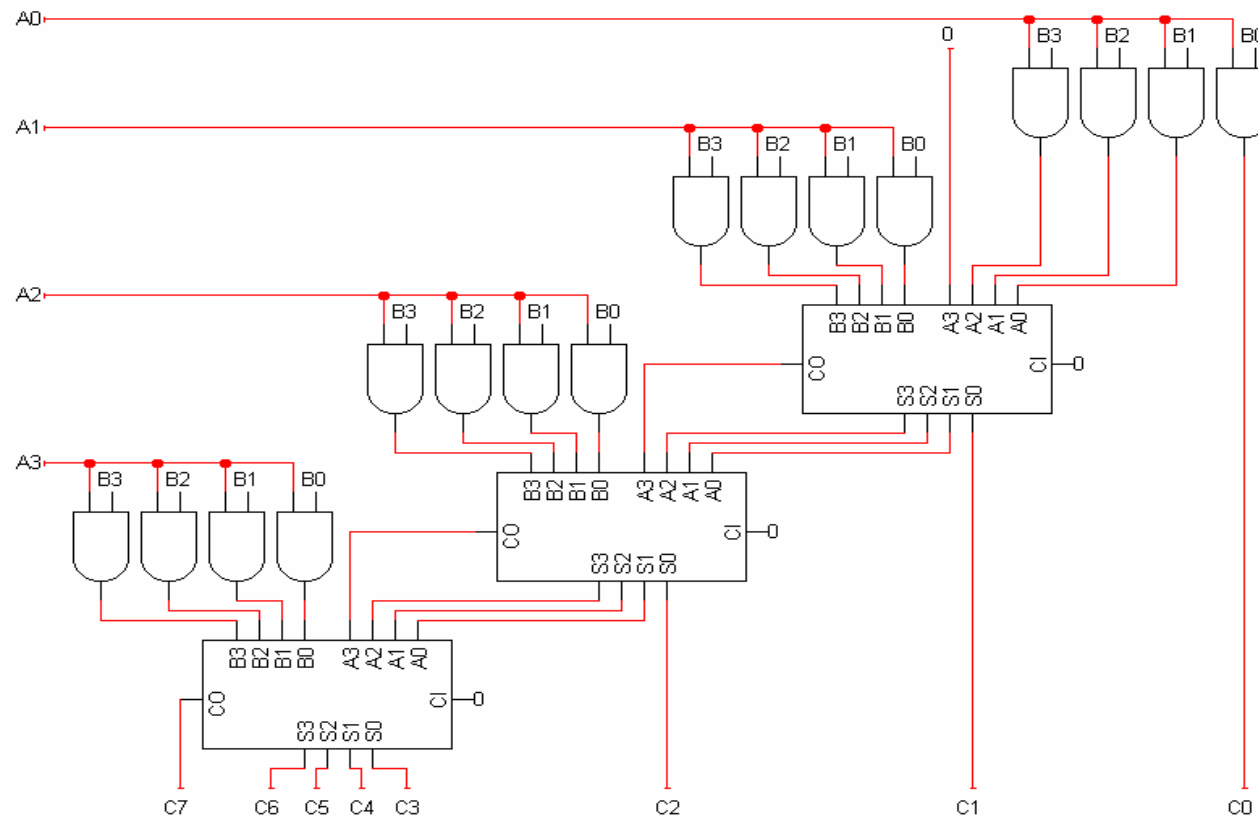
# Multiplicador paralelo de dos números de 4 bits


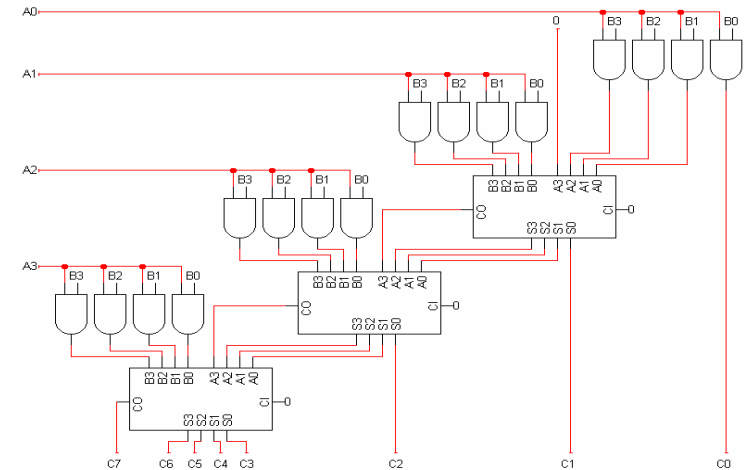
# Multiplicador paralelo de dos números de 4 bits



- ✓ Al multiplicar dos números de n-bits deben resolverse
  - Hasta n productos parciales (uno por cada 1 del multiplicador).
  - Hasta n-1 sumas
  - Cada sumador suma dos números de n bits (tamaño del multiplicando)


=> El circuito de un multiplicador paralelo de 32-bit o 64-bit es enorme!

➤ Una arquitectura **serie** admite hardware mucho **más simple**

...pero **más lenta**

# Multiplicador serie

de dos números de 4 bits (sin signo)

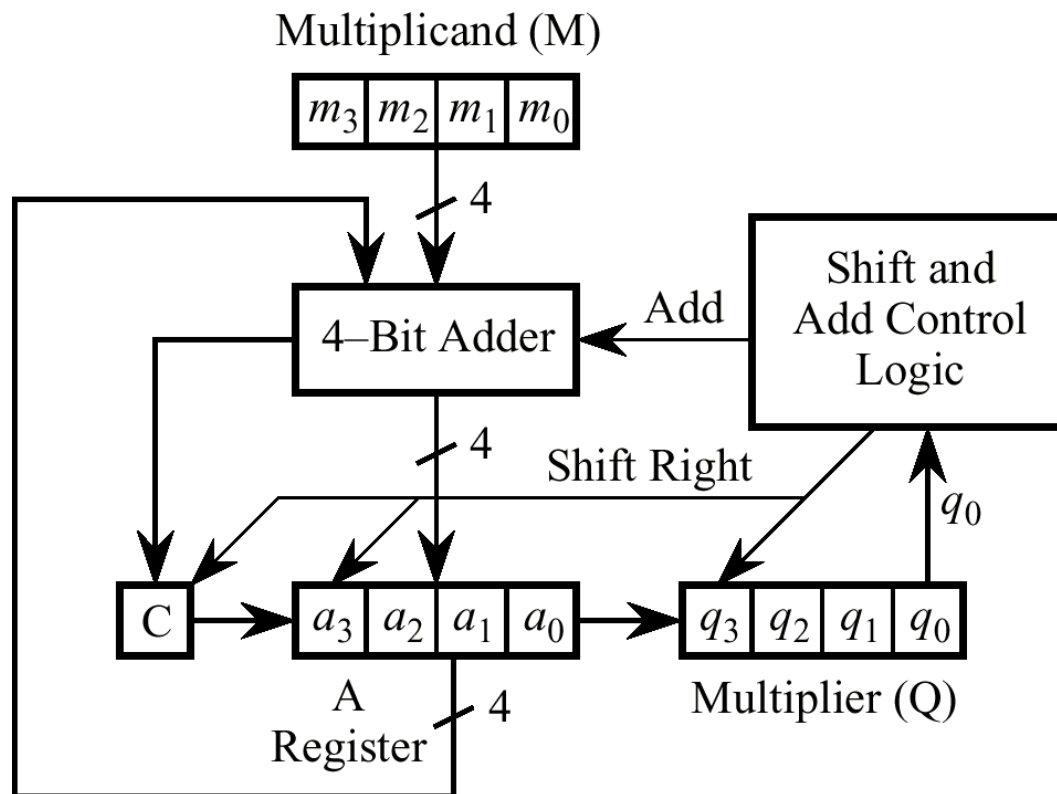

Al inicio:

Multiplicando en M

Multiplicador en Q

$A=C=0$


Resultado:

A (bits más significativo)

Q (bits menos significativo)

# Multiplicador serie

## de dos números de 4 bits (sin signo)

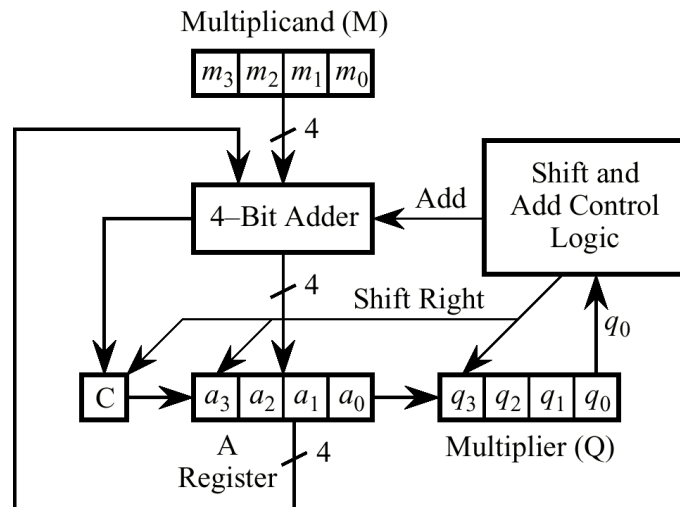

Multiplicand (M):

1 1 0 1				Initial values			
---------	--	--	--	----------------	--	--	--

C	A				Q				
0	0	0	0	0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	1	0	1	1	Add M to A
0	0	1	1	0	1	1	0	1	Shift
1	0	0	1	1	1	1	0	1	Add M to A
0	1	0	0	1	1	1	1	0	Shift
0	0	1	0	0	1	1	1	1	Shift (no add)
1	0	0	0	1	1	1	1	1	Add M to A
0	1	0	0	0	1	1	1	1	Shift

Product

# *Multiplicación de enteros con signo*

*Multiplicando negativo, multiplicador positivo*

1110	$(-2)_{10}$
× 0101	$(5)_{10}$
-----	
1110	
0000	
1110	
0000	
-----	
01110110	

# Multiplicación de enteros con signo

Multiplicando negativo, multiplicador positivo ←

$$\begin{array}{r} 1110 \\ \times 0101 \\ \hline 1110 \\ 0000 \\ 1110 \\ 0000 \\ \hline 01110110 \end{array}$$

$(-2)_{10}$   
 $(5)_{10}$   
 $(118)_{10}$   
incorrecto



Extensión de signo

$$\begin{array}{r} 1110 \\ \times 0101 \\ \hline 11111110 \\ 00000000 \\ 111110 \\ 00000 \\ \hline 11110110 \end{array}$$

$(-10)_{10}$

- Se puede aplicar métodos similares con enteros sin signo y con ent. compl. a 2
- Pero en el caso de complemento a 2 es necesario extender el signo hasta completar 2 n bits



# Multiplicación de enteros con signo

Multiplicador negativo ←

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 1110 \\ \hline 0000 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ \hline 01000110 \end{array}$$

$(5)_{10}$   
 $(-2)_{10}$   
 $(70)_{10}$   
incorrecto



Extensión de signo

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 11111110 \\ \hline 00000000 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ \hline 01011110110 \end{array}$$


$(-10)_{10}$

- Se debe extender el signo del multiplicador
- Si el multiplicando fuese también negativo se extiende su signo también
- Del resultado sólo tomamos los  $2n$  bits menos significativos

# Enteros con signo
 
## Suma vs. Multiplicación

- La **suma** binaria se realiza en forma idéntica en enteros con signo y sin signo.  
=> se obtiene la misma combinación de 0's y 1's como resultado
- El resultado es interpretado de modo diferente en cada caso
- La **multiplicación** binaria se realiza en forma diferente en enteros con signo y sin signo.
- El resultado está formado por diferentes combinaciones de 0's y 1's que además son interpretadas en forma diferente (complemento a 2 o sin signo)
- En ambos casos el producto tiene el doble de bits que cada operando




### En el set de instrucciones de Pentium

- ✓ hay una única instrucción para la suma (**ADD**). El resultado es interpretado por el programador como con signo o como sin signo.
- ✓ hay dos instrucciones de multiplicación: **MUL** (sin signo) e **IMUL** (con signo)
- ✓ El resultado de **ADD** se guarda en **1 registro**
- ✓ El resultado de **MUL** o **IMUL** se guarda en **2 registros**
 
## *Aumentando la velocidad de los circuitos multiplicadores*

- En el método clásico la velocidad de la multiplicación está condicionada por el número de sumas



*Necesitamos reducir la cantidad de sumas*

- *multiplicar por 01110 requiere 3 productos parciales*
- *pero si expresamos 01110  $(14)_{10}$  como  $10000 - 00010$   $(16)_{10} - (2)_{10}$  sólo hay 2 productos parciales (uno suma y otro resta)*


(Un método formal para implementar esta idea es dado por el algoritmo de Booth)

---


# División

- *Se puede implementar en hardware siguiendo el método de papel y lápiz*
- *Se basa en restas y desplazamientos*
- *Para ver cuantos dígitos del dividendo “entran” en el divisor:*
  - 1. se hace la resta del dividendo menos el divisor*
  - 2. si el signo del resto es negativo se debe bajar un dígito más*
- *Paso a paso:*
  - 1) Se toma el primer bit del dividendo*
  - 2) Se le resta el divisor (se suma su complemento)*
  - 3) En caso que el resto sea negativo*
    - 1. se agrega un 0 al cociente*
    - 2. se restaura el valor original (suma del divisor)*
    - 3. se “baja” del dividendo un dígito más y se lo agrega al resultado de la resta*
  - 4) En caso de que sea nulo o positivo*
    - 1. se agrega un 1 al cociente*
    - 2. se “baja” del dividendo un dígito más y se lo agrega al resultado de la resta*
  - 5) Vuelve a 2 en tanto queden en el dividendo bits sin procesar*



# División

 


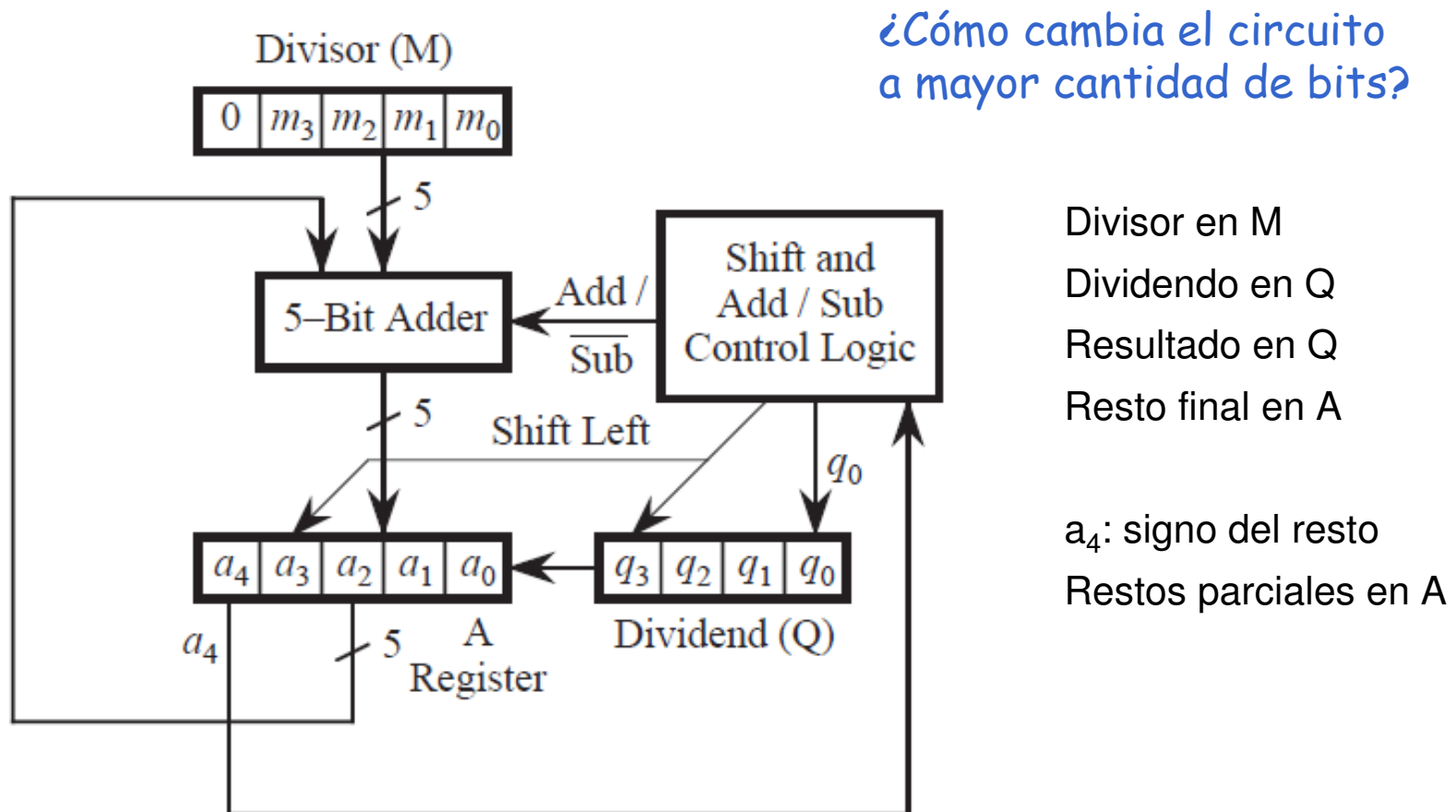
# Implementación de un divisor serie de dos números de 4 bits


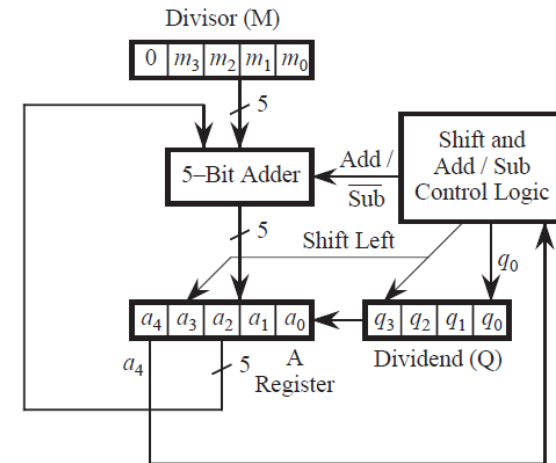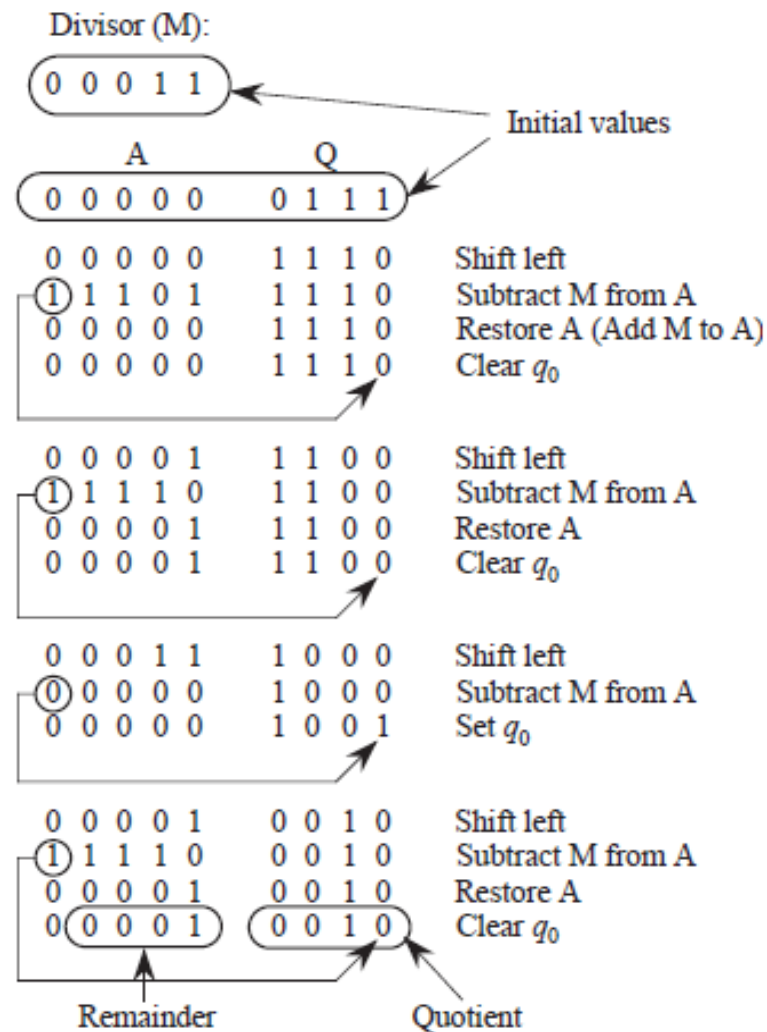
# Implementación de un divisor serie de dos números de 4 bits


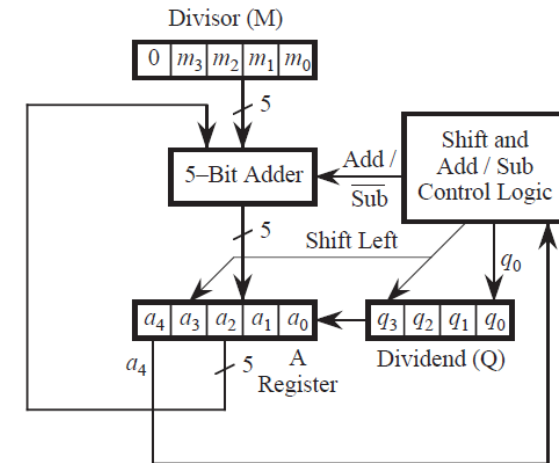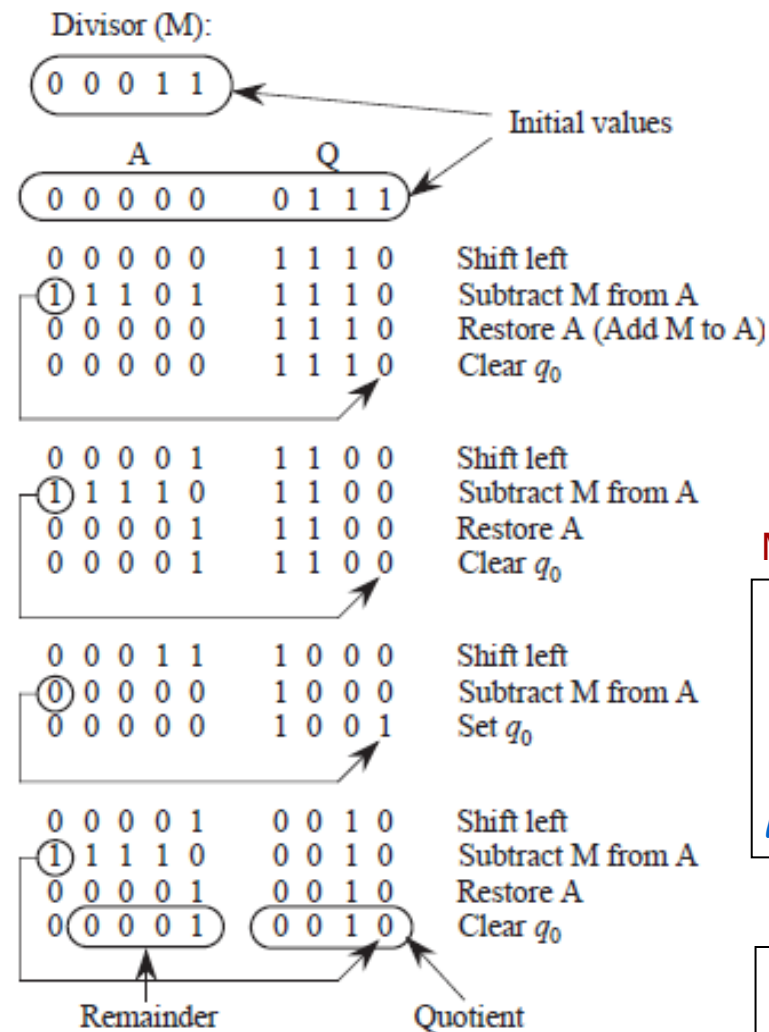
# Implementación de un divisor serie de dos números de 4 bits



Mayor Velocidad 1

Podemos aumentar la velocidad evitando el "restaurar"



Método de "división sin restauración"

Mayor Velocidad 2

Estructura paralelo: mayor velocidad al costo de mayor complejidad




# Divisor paralelo

Corresponde a:

“B”: Divisor 3 bits

“A”: Dividendo 5 bits

 


En vez de “paso a paso”  
=> “nivel” circuital

La decisión de restar o bajar  
otro dígito “la toma” el multiplexor  
de cada módulo “restador si/no”

Restador con B<sub>in</sub>

Módulo “restador si/no”

 
Selecciona. entre  
bit Entrada y bit Diferencia



# Divisor paralelo

“B”: Divisor 3 bits

“A”: Dividendo 5 bits

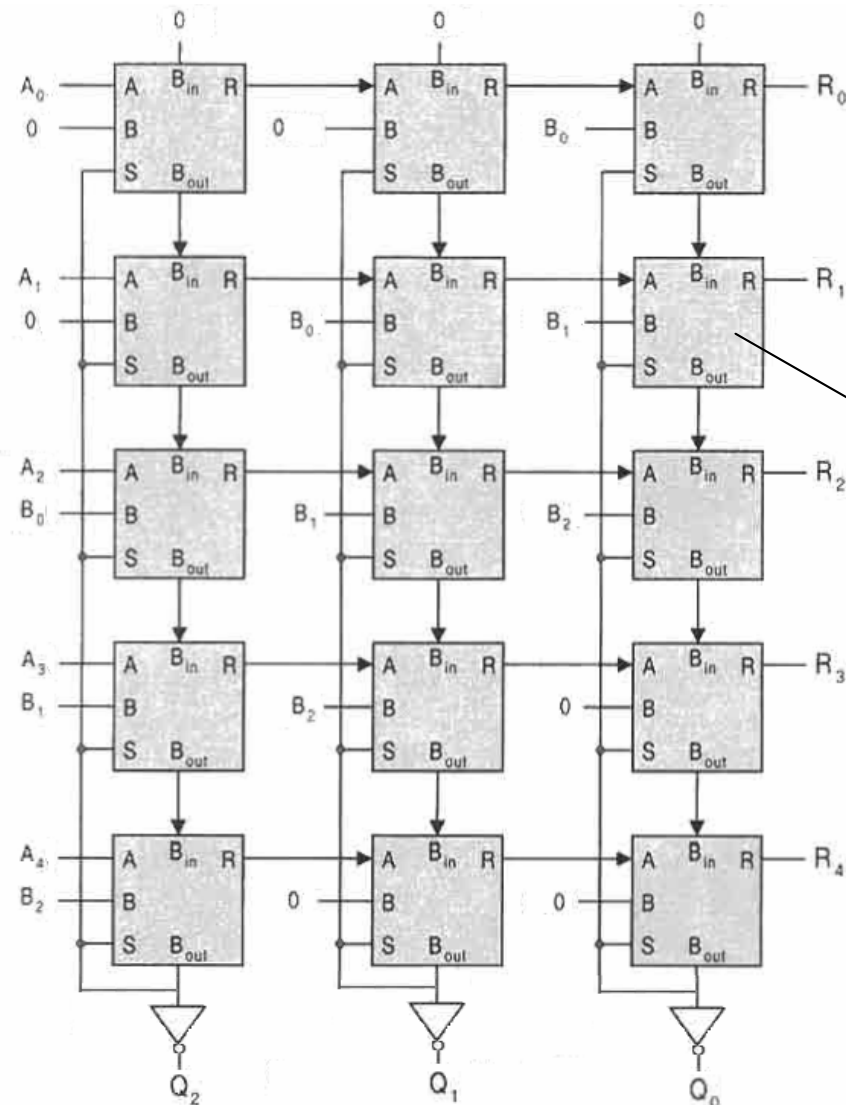


¿Porqué debería ser más rápido que el divisor serie?

¿Cómo cambia el circuito a mayor cantidad de bits?

Restador con  $B_{in}$

Módulo “restador si/no”

 Selecciona. entre bit Entrada y bit Diferencia



# División de enteros con signo

## ***Alternativas:***

- ❖ División sin signo y signo obtenido según leyes del algebra
- ❖ Resolver en complemento a 2  
Resulta en circuitos demasiado lentos/complejos por lo que es raramente utilizada